

Elementos de Lógica Digital - 2015/2

1ª Prova

Professor: Marcos Daniel Baroni

Data: 05/10/2015 (2ª chamada)

1) Realize as seguintes conversões entre sistemas numéricos: *(2.0 pontos)*

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| a) $1011,010_2$ para decimal; | d) 151_{10} para hexadecimal; |
| b) $3A_{16}$ para binário; | e) 011010101101_2 para hexadecimal; |
| c) $15A_{16}$ para decimal; | f) $9D3_{16}$ para binário; |

2) Execute as operações abaixo utilizando representação binária. Realize as operações utilizando notação de complemento de 2 para números negativos. *(2.0 pontos)*

- a) $94 + (-87)$
b) $41 + (-86)$

3) Simplifique a expressão abaixo utilizando álgebra de Boole e monte o circuito que execute a expressão, utilizando apenas portas NOU. *(2.0 pontos)*

$$S = (\overline{AB} + C\overline{D} + AD)\{\overline{B}[C \oplus D + \overline{A}(\overline{B} + \overline{C}) + A\overline{B}\overline{C}]\} + \overline{A}$$

4) Realize o projeto de um subtrator completo: tabela verdade, mapa de Karnaugh e circuito. *(2.0 pontos)*

5) Determine a forma de onda da saída Q para o flip-flop JK da figura, segundo as ondas do diagrama. *(2.0 pontos)*

