Elementos de Lógica Digital - 2015/2

1^a Lista de exercícios

dia: 24/09/2015

1) Realize as seguintes conversões entre sistemas numéricos:

2.0 pontos

- a) $1011,010_2$ para decimal;
- \mathbf{c}) 19₁₆

b) 1011, 110₂

 \mathbf{d}) $4CE_{16}$

2) Execute as operações abaixo utilizando representação binária, utilizando a notação de complemento de 2 para números negativos.

2.0 pontos

- a) 94 87
- **b)** 41 86

3) Simplifique a expressão abaixo utilizando álgebra de Boole e monte o circuito que execute a expressão, utilizando apenas portas NOU.

1.0 pontos

4) Realize o projeto de um subtrator completo.

2.0 pontos

 ${\bf 5})$ Determine a forma de onda da saída ${\tt Q}$ para o flip-flop JK da figura, segundo as ondas do diagrama. 2.0~pontos

