Primeiro Trabalho de Elementos de Lógica Digital - 2015/2

10/09/2015

Professor: Marcos Daniel Baroni <marcos.baroni@aluno.ufes.br>

Data de entrega: 1º de outubro de 2015

Regras:

1. O trabalho será feito em dupla;

2. Não será tolerado plágio. Trabalhos copiados serão penalizados com nota zero.

 $\textbf{Ferramenta para simulação:} \ \operatorname{Logisim} \ (\texttt{http://www.cburch.com/logisim/})$


Material a ser entregue:

1. Arquivo de simulação:

- Enviar por email para marcos.baroni@aluno.ufes.br com arquivo em anexo;
- O título do email deve estar no formato "ELD:TRAB1:<mbaroni><jsilva>";
- Apenas um arquivo (.circ) será entregue, contendo os circuitos simulados.
- 2. Resolução (em papel):
 - Entregar em mãos no dia 1º/10 as resoluções das simulações;
 - Podem estar manuscritas, desde que estejam claras e organizadas. A clareza e a organização serão avaliadas;
 - As resoluções devem conter breves explicações por extenso dos passos realizados.

Simulação 1

Projetar e implementar um circuito para controle de um display de 7 segmentos capaz de escreve os digitos de 0 a 9 tendo como entrada os dígitos em código Gray.

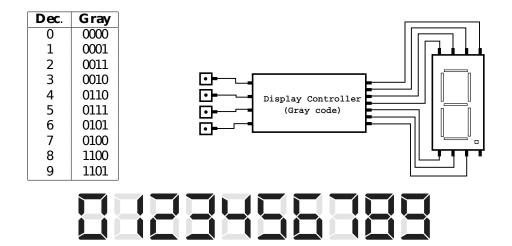

Simulação 2

Projetar e implementar um circuito decodificador de código BCD8421 para código Gray. Utilizá-lo acoplado ao circuito de controle projetado na Simulação 1 para controlar o display de 7 segmentos.

Dec.	BCD8421	Gray	
0	0000	0000	
1	0001	0001	
2	0010	0011	
3	0011	0010	▎ [▗] ╩ [╾] ╌┥ ╞ ══
4	0100	0110	Decoder Display Controller
5	0101	0111	BCD8421 -> Gray (Gray code)
6	0110	0101	_│
7	0111	0100	
8	1000	1100	
9	1001	1101	